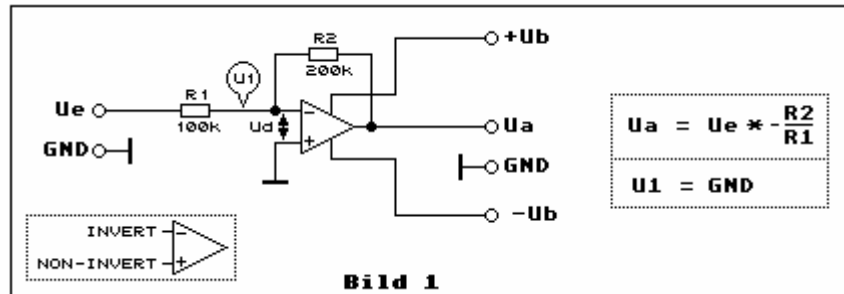


*Modul 12
Dokumentation
Der OPV- Eine norddeutsche Erfindung*



Der OPV versucht die Spannung zwischen dem – und dem + Eingang auf null zu regeln. Der Widerstand des OPV ist sehr groß. Der Strom der fließt ist fast gleich null. Er OPV hat die Möglichkeiten der Spannungsausgabe von Positiv, Negativ oder Null.

