

# Asynchron-Zähler mit MS-JK-Flip-Flops und DA-Umsetzung mit gewichteten Widerständen

